

**Задание на ЛР2 по курсу электроника
2018/2019 учебного года**

Тема: Изучение основных схем включения биполярных транзисторов

Номер варианта — номер по журналу учета ЛР на портале iu3bmstu.github.io

Задание №1.

Рассчитать схему эмиттерного повторителя (схема ОК) рисунок 1 на основании данных, представленных в таблице 1 на основании номера варианта. Напряжение входного сигнала принять равным 1 В во всех вариантах. Сопротивление нагрузки принять 1 кОм во всех вариантах.

Найти параметры схемы. Исследовать АЧХ усилителя и ФЧХ усилителя при заданных параметрах.

Для всех элементов найти электрические и тепловые режимы работы.

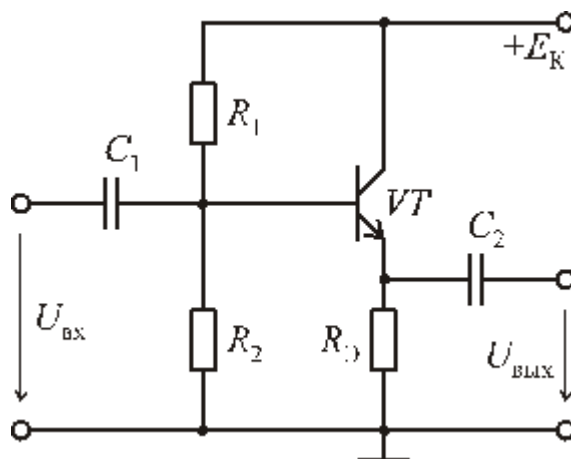


Рисунок 1. Схема ОК

Таблица 1. Параметры для расчета элементов схемы ОК

№варианта	Тип транзистора	Ток коллектора, мА	Напряжения коллектора, В	Емкости C1, C2, мкФ
1	PNP	10	5	0,1/0,15/0,22
2	PNP	15	5	0,33/0,47/0,68
3	PNP	22	5	0,1/0,15/0,22
4	PNP	33	5	0,33/0,47/0,68
5	PNP	47	5	0,1/0,15/0,22
6	PNP	68	5	0,33/0,47/0,68
7	PNP	5	5	0,1/0,15/0,22
8	PNP	50	5	0,33/0,47/0,68
9	PNP	90	5	0,1/0,15/0,22
10	PNP	100	5	0,33/0,47/0,68
11	PNP	10	3	0,1/0,15/0,22
12	PNP	15	3	0,33/0,47/0,68
13	PNP	22	3	0,1/0,15/0,22
14	PNP	33	3	0,33/0,47/0,68

15	PNP	47	3	0,1/0,15/0,22
16	PNP	68	3	0,33/0,47/,0,68
17	PNP	5	3	0,1/0,15/0,22
18	PNP	50	3	0,33/0,47/,0,68
19	PNP	90	3	0,1/0,15/0,22
20	PNP	100	3	0,33/0,47/,0,68
21	PNP	10	9	0,1/0,15/0,22
22	PNP	15	9	0,33/0,47/,0,68
23	PNP	22	9	0,1/0,15/0,22
24	PNP	33	9	0,33/0,47/,0,68
25	PNP	47	9	0,1/0,15/0,22
26	PNP	68	9	0,33/0,47/,0,68
27	PNP	5	9	0,1/0,15/0,22
28	PNP	50	9	0,33/0,47/,0,68
29	PNP	90	9	0,1/0,15/0,22
30	PNP	100	9	0,33/0,47/,0,68
31	PNP	10	12	0,1/0,15/0,22
32	PNP	15	12	0,33/0,47/,0,68
33	PNP	22	12	0,1/0,15/0,22
34	PNP	33	12	0,33/0,47/,0,68
35	PNP	47	12	0,1/0,15/0,22
36	PNP	68	12	0,33/0,47/,0,68
37	PNP	5	12	0,1/0,15/0,22
38	PNP	50	12	0,33/0,47/,0,68
39	PNP	90	12	0,1/0,15/0,22
40	PNP	100	12	0,33/0,47/,0,68
41	NPN	10	14	0,1/0,15/0,22
42	NPN	15	14	0,33/0,47/,0,68
43	NPN	22	14	0,1/0,15/0,22
44	NPN	33	14	0,33/0,47/,0,68
45	NPN	47	14	0,1/0,15/0,22
46	NPN	68	14	0,33/0,47/,0,68
47	NPN	5	14	0,1/0,15/0,22
48	NPN	50	14	0,33/0,47/,0,68
49	NPN	90	14	0,1/0,15/0,22
50	NPN	100	14	0,33/0,47/,0,68
51	NPN	10	18	0,1/0,15/0,22

52	NPN	15	18	0,33/0,47/,0,68
53	NPN	22	18	0,1/0,15/0,22
54	NPN	33	18	0,33/0,47/,0,68
55	NPN	47	18	0,1/0,15/0,22
56	NPN	68	18	0,33/0,47/,0,68
57	NPN	5	18	0,1/0,15/0,22
58	NPN	50	18	0,33/0,47/,0,68
59	NPN	90	18	0,1/0,15/0,22
60	NPN	100	18	0,33/0,47/,0,68
61	NPN	10	24	0,1/0,15/0,22
62	NPN	15	24	0,33/0,47/,0,68
63	NPN	22	24	0,1/0,15/0,22
64	NPN	33	24	0,33/0,47/,0,68
65	NPN	47	24	0,1/0,15/0,22
66	NPN	68	24	0,33/0,47/,0,68
67	NPN	5	24	0,1/0,15/0,22
68	NPN	50	24	0,33/0,47/,0,68
69	NPN	90	24	0,1/0,15/0,22
70	NPN	100	24	0,33/0,47/,0,68
71	NPN	10	36	0,1/0,15/0,22
72	NPN	15	36	0,33/0,47/,0,68
73	NPN	22	36	0,1/0,15/0,22
74	NPN	33	36	0,33/0,47/,0,68
75	NPN	47	36	0,1/0,15/0,22
76	NPN	68	36	0,33/0,47/,0,68
77	NPN	5	36	0,1/0,15/0,22
78	NPN	50	36	0,33/0,47/,0,68
79	NPN	90	36	0,1/0,15/0,22
80	NPN	100	36	0,33/0,47/,0,68

Задание №2

Собрать схему эмиттерного повторителя на составном транзисторе согласно Рисунка 2. Установить значения элементов в соответствии с номером варианта согласно Таблицы 2. Исследовать АЧХ усилителя и ФЧХ усилителя при заданных параметрах. Для всех элементов найти электрические и тепловые режимы работы.

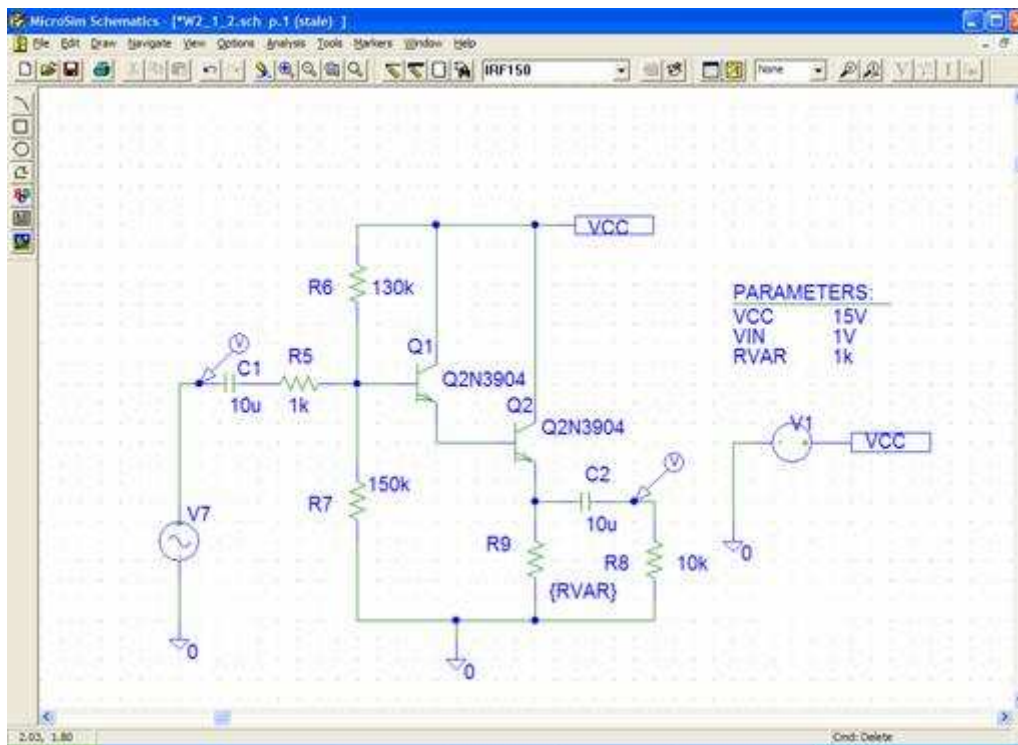


Рисунок 2. Схема ОК на составном транзисторе (схема Дарлингтона)

№ варианта	Напряжение питания	R6, кОм	R7, кОм	R9, кОм	R8, кОм	Емкость C1, C2, мкФ
1	15	130	150	7,5	5	10
2	12	100	120	6	1	10
3	10	67	100	5	3	10
4	9	100	120	4,5	5	10
5	12	120	150	5	1	10
6	15	150	175	6,25	5	10
7	9	100	120	3,75	2	10
8	10	120	140	5	5	10
9	15	130	150	5	1	10
10	12	100	120	4	5	10
11	15	130	150	7,5	5	15
12	12	100	120	6	1	15
13	10	67	100	5	3	15

14	9	100	120	4,5	5	15
15	12	120	150	5	1	15
16	15	150	175	6,25	5	15
17	9	100	120	3,75	2	15
18	10	120	140	5	5	15
19	15	130	150	5	1	15
20	12	100	120	4	5	15
21	15	130	150	7,5	5	6,8
22	12	100	120	6	1	6,8
23	10	67	100	5	3	6,8
24	9	100	120	4,5	5	6,8
25	12	120	150	5	1	6,8
26	15	150	175	6,25	5	6,8
27	9	100	120	3,75	2	6,8
28	10	120	140	5	5	6,8
29	15	130	150	5	1	6,8
30	12	100	120	4	5	6,8
31	15	130	150	7,5	5	4,7
32	12	100	120	6	1	4,7
33	10	67	100	5	3	4,7
34	9	100	120	4,5	5	4,7
35	12	120	150	5	1	4,7
36	15	150	175	6,25	5	4,7
37	9	100	120	3,75	2	4,7
38	10	120	140	5	5	4,7
39	15	130	150	5	1	4,7
40	12	100	120	4	5	4,7
41	15	130	150	7,5	5	3,3
42	12	100	120	6	1	3,3
43	10	67	100	5	3	3,3
44	9	100	120	4,5	5	3,3
45	12	120	150	5	1	3,3
46	15	150	175	6,25	5	3,3
47	9	100	120	3,75	2	3,3
48	10	120	140	5	5	3,3
49	15	130	150	5	1	3,3
50	12	100	120	4	5	3,3

51	15	130	150	7,5	5	22
52	12	100	120	6	1	22
53	10	67	100	5	3	22
54	9	100	120	4,5	5	22
55	12	120	150	5	1	22
56	15	150	175	6,25	5	22
57	9	100	120	3,75	2	22
58	10	120	140	5	5	22
59	15	130	150	5	1	22
60	12	100	120	4	5	22
61	15	130	150	7,5	5	1
62	12	100	120	6	1	1
63	10	67	100	5	3	1
64	9	100	120	4,5	5	1
65	12	120	150	5	1	1
66	15	150	175	6,25	5	1
67	9	100	120	3,75	2	1
68	10	120	140	5	5	1
69	15	130	150	5	1	1
70	12	100	120	4	5	1
71	15	130	150	7,5	5	2,2
72	12	100	120	6	1	2,2
73	10	67	100	5	3	2,2
74	9	100	120	4,5	5	2,2
75	12	120	150	5	1	2,2
76	15	150	175	6,25	5	2,2
77	9	100	120	3,75	2	2,2
78	10	120	140	5	5	2,2
79	15	130	150	5	1	2,2
80	12	100	120	4	5	2,2

Задание №3

Рассчитать схему ОЭ согласно рисунка 3 и Таблицы 3.

Найти параметры схемы. Исследовать АЧХ усилителя и ФЧХ усилителя при заданных параметрах.

Для всех элементов найти электрические и тепловые режимы работы.

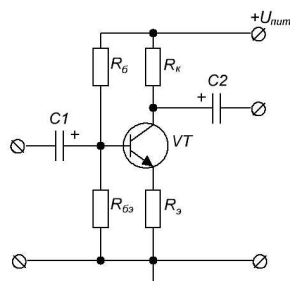


Рисунок 3. Схема ОЭ

Таблица 3.

№ варианта	K_u	$U_{пит}, В$	$P_{тр-ра}, мВт$	β	$U_{бэ}, В$	$C, мкФ$	Тип тр-ра
1	10	12	150	150	0,66	10	NPN
2	12	12	150	150	0,70	15	PNP
3	15	12	150	150	0,66	22	NPN
4	20	12	150	150	0,70	10	PNP
5	30	12	150	150	0,66	15	NPN
6	10	12	150	180	0,70	22	PNP
7	12	12	150	180	0,66	10	NPN
8	15	12	150	180	0,70	15	PNP
9	20	12	150	180	0,66	22	NPN
10	30	12	150	180	0,70	10	PNP
11	10	12	150	160	0,66	15	NPN
12	12	12	150	160	0,70	22	PNP
13	15	12	150	160	0,66	10	NPN
14	20	12	150	160	0,70	15	PNP
15	30	12	150	160	0,66	22	NPN
16	10	12	150	200	0,70	10	PNP
17	12	12	150	200	0,66	15	NPN
18	15	12	150	200	0,70	22	PNP
19	20	12	150	200	0,66	10	NPN
20	30	12	150	200	0,70	15	PNP
21	10	19	200	150	0,66	22	NPN

22	12	19	200	150	0,70	10	PNP
23	15	19	200	150	0,66	15	NPN
24	20	19	200	150	0,70	22	PNP
25	30	19	200	150	0,66	10	NPN
26	10	19	200	180	0,70	15	PNP
27	12	19	200	180	0,66	22	NPN
28	15	19	200	180	0,70	10	PNP
29	20	19	200	180	0,66	15	NPN
30	30	19	200	180	0,70	22	PNP
31	10	19	200	160	0,66	10	NPN
32	12	19	200	160	0,70	15	PNP
33	15	19	200	160	0,66	22	NPN
34	20	19	200	160	0,70	10	PNP
35	30	19	200	160	0,66	15	NPN
36	10	19	200	200	0,70	22	PNP
37	12	19	200	200	0,66	10	NPN
38	15	19	200	200	0,70	15	PNP
39	20	19	200	200	0,66	22	NPN
40	30	19	200	200	0,70	10	PNP
41	10	27	200	150	0,66	15	NPN
42	12	27	200	150	0,70	22	PNP
43	15	27	200	150	0,66	10	NPN
44	20	27	200	150	0,70	15	PNP
45	30	27	200	150	0,66	22	NPN
46	10	27	200	180	0,70	10	PNP
47	12	27	200	180	0,66	15	NPN
48	15	27	200	180	0,70	22	PNP
49	20	27	400	180	0,66	10	NPN
50	30	27	400	180	0,70	15	PNP
51	10	27	400	160	0,66	22	PNP
52	12	27	400	160	0,70	10	NPN
53	15	27	400	160	0,66	15	PNP
54	20	27	400	160	0,70	22	NPN
55	30	27	400	160	0,66	10	PNP
56	10	27	400	200	0,70	15	NPN
57	12	27	400	200	0,66	22	PNP
58	15	27	400	200	0,70	15	NPN

59	20	27	400	200	0,66	10	PNP
60	30	27	400	200	0,66	15	NPN
61	10	33	400	150	0,70	22	PNP
62	12	33	400	150	0,66	10	NPN
63	15	27	400	150	0,70	15	PNP
64	20	33	400	150	0,66	22	NPN
65	30	33	400	150	0,70	10	PNP
66	10	33	400	180	0,66	15	NPN
67	12	33	400	180	0,70	22	PNP
68	15	33	400	180	0,66	10	NPN
69	20	33	400	180	0,70	15	PNP
70	30	33	400	180	0,66	22	NPN
71	10	33	400	160	0,70	10	PNP
72	12	33	400	160	0,66	15	NPN
73	15	33	400	160	0,70	22	PNP
74	20	33	400	160	0,66	10	NPN
75	30	33	400	160	0,70	15	PNP
76	10	33	400	200	0,66	22	NPN
77	12	33	400	200	0,70	10	PNP
78	15	33	400	200	0,66	15	NPN
79	20	33	400	200	0,70	22	PNP
80	30	33	400	200	0,66	22	NPN

Задание №4

Рассчитать схему ОБ согласно Рисунка 4 и Таблицы 4.

Найти параметры схемы. Исследовать АЧХ усилителя и ФЧХ усилителя при заданных параметрах.

Для всех элементов найти электрические и тепловые режимы работы.

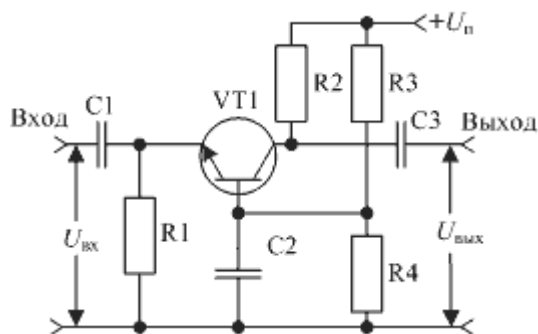


Рисунок 4. Схема ОБ

Таблица 4

№варианта	R1, кОм	R2, кОм	R3, кОм	R4, кОм	C1, C2, C2, мкФ	Тип тр-ра	Напряжение питания
1	2,4	3,6	11	5,1	20	NPN	10
2	2,4	3,6	11	5,1	10	NPN	10
3	2,4	3,6	11	5,1	33	NPN	10
4	2,4	3,6	11	5,1	15	NPN	10
5	2,4	3,6	11	5,1	20	NPN	12
6	2,4	3,6	11	5,1	10	NPN	12
7	2,4	3,6	11	5,1	33	NPN	12
8	2,4	3,6	11	5,1	15	NPN	12
9	2,4	3,6	11	5,1	20	NPN	16
10	2,4	3,6	11	5,1	10	NPN	16
11	2,4	3,6	11	5,1	33	NPN	16
12	2,4	3,6	11	5,1	15	NPN	16
13	2,4	3,6	11	5,1	20	NPN	19
14	2,4	3,6	11	5,1	10	NPN	19
15	2,4	3,6	11	5,1	33	NPN	19
16	2,4	3,6	11	5,1	15	NPN	19
17	4,8	7,2	11	5,1	20	NPN	10
18	4,8	7,2	11	5,1	10	NPN	10
19	4,8	7,2	11	5,1	33	NPN	10
20	4,8	7,2	11	5,1	15	NPN	10
21	4,8	7,2	11	5,1	20	NPN	12
22	4,8	7,2	11	5,1	10	NPN	12
23	4,8	7,2	11	5,1	33	NPN	12
24	4,8	7,2	11	5,1	15	NPN	12
25	4,8	7,2	11	5,1	20	NPN	16
26	4,8	7,2	11	5,1	10	NPN	16
27	4,8	7,2	11	5,1	33	NPN	16
28	4,8	7,2	11	5,1	15	NPN	16
29	4,8	7,2	11	5,1	20	NPN	19
30	4,8	7,2	11	5,1	10	NPN	19
31	4,8	7,2	11	5,1	33	NPN	19
32	4,8	7,2	11	5,1	15	NPN	19
33	2,4	3,6	22	10	20	NPN	10
34	2,4	3,6	22	10	10	NPN	10
35	2,4	3,6	22	10	33	NPN	10

36	2,4	3,6	22	10	15	NPN	12
37	2,4	3,6	22	10	20	NPN	12
38	2,4	3,6	22	10	10	NPN	12
39	2,4	3,6	22	10	33	NPN	12
40	2,4	3,6	22	10	15	NPN	16
41	2,4	3,6	11	5,1	20	PNP	10
42	2,4	3,6	11	5,1	10	PNP	10
43	2,4	3,6	11	5,1	33	PNP	10
44	2,4	3,6	11	5,1	15	PNP	10
45	2,4	3,6	11	5,1	20	PNP	12
46	2,4	3,6	11	5,1	10	PNP	12
47	2,4	3,6	11	5,1	33	PNP	12
48	2,4	3,6	11	5,1	15	PNP	12
49	2,4	3,6	11	5,1	20	PNP	16
50	2,4	3,6	11	5,1	10	PNP	16
51	2,4	3,6	11	5,1	33	PNP	16
52	2,4	3,6	11	5,1	15	PNP	16
53	2,4	3,6	11	5,1	20	PNP	19
54	2,4	3,6	11	5,1	10	PNP	19
55	2,4	3,6	11	5,1	33	PNP	19
56	2,4	3,6	11	5,1	15	PNP	19
57	4,8	7,2	11	5,1	20	PNP	10
58	4,8	7,2	11	5,1	10	PNP	10
59	4,8	7,2	11	5,1	33	PNP	10
60	4,8	7,2	11	5,1	15	PNP	10
61	4,8	7,2	11	5,1	20	PNP	12
62	4,8	7,2	11	5,1	10	PNP	12
63	4,8	7,2	11	5,1	33	PNP	12
64	4,8	7,2	11	5,1	15	PNP	12
65	4,8	7,2	11	5,1	20	PNP	16
66	4,8	7,2	11	5,1	10	PNP	16
67	4,8	7,2	11	5,1	33	PNP	16
68	4,8	7,2	11	5,1	15	PNP	16
69	4,8	7,2	11	5,1	20	PNP	19
70	4,8	7,2	11	5,1	10	PNP	19
71	4,8	7,2	11	5,1	33	PNP	19
72	4,8	7,2	11	5,1	15	PNP	19

73	2,4	3,6	22	10	20	PNP	10
74	2,4	3,6	22	10	10	PNP	10
75	2,4	3,6	22	10	33	PNP	10
76	2,4	3,6	22	10	15	PNP	12
77	2,4	3,6	22	10	20	PNP	12
78	2,4	3,6	22	10	10	PNP	12
79	2,4	3,6	22	10	33	PNP	12
80	2,4	3,6	22	10	15	PNP	16